

实验一 32 位 MIPS 单周期处理器的设计

一、【设计原理】

指令存储在 imem.sv 中，Top 模块逐条取出指令，并将其数据输入到 mips.sv 中计算，支持的运算有 add, sub, and, or, slt, sw, lw, addi, ori, andi, beq, bne 共 12 种。

1.添加 I/O 接口前，拓展 andi, ori, bne 指令后

项目的仿真源代码结构如下，其中 testbench.sv 是仿真测试代码，其余都是源代码：



其中 top.sv 的输入为 clk（时钟周期信号）和 reset（重置信号），输出为 writedata（写入的数据），dataadr（写入地址）和 memwrite（写入使能）。

2.添加 I/O 接口后

项目 SingleCycleProcessor 的源代码结构如下：



顶层模块的 Top.sv 文件的输入有 CLK100MHZ（时钟信号），BTNL（加法控制信号），BTNR（操作执行信号），BTNC（系统清零信号）和 SW[15:0]（两个 8 位输入），输出有 AN[7:0]（8 个七段数码管）和 A2G[6:0]（七段数码管）。

二、【实验方案与部分关键代码】

实验源代码与书上和课件上的代码相比，主要有以下增减：

1.实现 mips 中的 alu

alu.sv 源代码如下：

```
`timescale 1ns / 1ps
module alu(input  logic [31:0] SrcA, SrcB,
           input  logic [2:0]  ALUControl,
           output logic [31:0] ALUResult,
           output logic        Zero);
    logic [31:0] S, B;
    assign B = ALUControl[2] ? ~SrcB : SrcB;
    assign S = SrcA + B + ALUControl[2];
    always_comb
        case (ALUControl[1:0])
            2'b00: ALUResult <= SrcA & B;
            2'b01: ALUResult <= SrcA | B;
            2'b10: ALUResult <= S;
            2'b11: ALUResult <= S[31];
        endcase
    assign Zero = (ALUResult == 2'b0);
```

endmodule

ALUControl 控制 ALU 的计算方式，对应关系如下表：

ALUControl	000	001	010	110	111
运算类型	与	或	加	减	小于置位

2.扩展 andi, ori 和 bne 指令

(1)andi 与 ori

为了扩展 andi 和 ori 指令，我将 aluop 由 2 位扩充至 3 位，先前指令的扩充位为 0，后两位不变。

andi 和 ori 都是 i 型指令，[15:0]代表立即数，所以如果不进行扩充，有可能在 aludec.sv (alu 译码器) 里将立即数的[5:0]视作 funct 字段处理，这显然是错误的。

扩充 aluop 后，我在 aludec.sv 的 case(aluop)语句里添加了两句内容，请见于以下 aludec.sv 文件源代码的红色字段：

```
`timescale 1ns / 1ps
module aludec(input  logic [5:0] funct,
              input  logic [2:0] aluop,
              output logic [2:0] alucontrol);
    always_comb
        case(aluop)
            3'b000: alucontrol <= 3'b010; //add (for lw/sw/addi)
            3'b001: alucontrol <= 3'b110; //sub (for beq/bne)
            3'b011: alucontrol <= 3'b001; //ori
            3'b100: alucontrol <= 3'b000; //andi
            default: case(funct)
                6'b100000: alucontrol <= 3'b010; //add
                6'b100010: alucontrol <= 3'b110; //sub
                6'b100100: alucontrol <= 3'b000; //and
                6'b100101: alucontrol <= 3'b001; //or
                6'b101010: alucontrol <= 3'b111; //slt
                default:   alucontrol <= 3'bxxx; //???
            endcase
        endcase
endmodule
```

当 aluop == 100 时，检测到 andi 指令，使 alu 作逐位与操作；当 aluop == 011 时，检测到 ori 指令，使 alu 作逐位或操作。

另外在 mips.sv 中引入变量 immext，以便于判断 i 型指令是 andi 与 ori 这样的逻辑运算还是

addi, beq 和 bne（后两者在 alu 中进行减法运算）这样的算数运算。

若 immext 等于 1 则对立即数进行 0 扩展, 判断指令为 andi 与 ori; 等于 0 则进行符号扩展, 判断指令不为这两者。

(2)bne

bne 与 beq 类似, 都是分支跳转指令, 区别在于 beq 是两者相等时跳转而 bne 是两者不等时跳转, 所以可以在原有的 beq 路径基础上添加变量以引入 bne, 当满足二者其一时执行跳转指令。

具体方式是在 controller.sv 中增加变量 branchbne 表示是否为 bne 指令, 如果指令 instr[31:0] 的操作码为 bne (000101), 则在主译码器 main.dec 中置 branchbne 为 1, 否则为 0。

然后取 pcsrc = (branch & zero) | (branchbne & ~zero) (书上的代码为 pcsrc = branch & zero), 作为跳转指令的判断。

controller.sv 中的源代码如下, 红色字段为修改过的代码:

```
`timescale 1ns / 1ps
module controller(input  logic [5:0] op, funct,
                  input  logic      zero,
                  output logic      memtoreg, memwrite,
                  output logic      pcsrc, alusrc,
                  output logic      regdst, regwrite,
                  output logic      jump,
                  output logic      immext,
                  output logic [2:0] alucontrol);
    logic [2:0] aluop;
    logic      branch, branchbne;

    maindec md(op, memtoreg, memwrite, branch,
               alusrc, regdst, regwrite, jump, aluop, immext, branchbne);
    aludec ad(funct, aluop, alucontrol);

    assign pcsrc = (branch & zero) | (branchbne & ~zero);
endmodule
```

3.实现 0 扩展

为了实现 andi 与 ori 指令, 要对 instr[15:0]进行 0 扩展, 源代码 unsignext.sv 如下:

```
`timescale 1ns / 1ps
module unsignext(input  logic [15:0] a,
                 output logic [31:0] y);
    assign y[15:0] = a;
```

```

        assign y[31:16] = 0;
    endmodule

```

4.实现数据存储译码器 dMemoryDecoder

引入变量 pWrite 和 mWrite 实现解复用器,使用 addr[7]控制写入使能 writeEN 的数据流向,具体方式如下:

```

assign pWrite = (addr[7] == 1'b1) ? writeEN : 0;
assign mWrite = writeEN & (addr[7] == 1'b0);

```

其中 pWrite 是 io.sv 的写入使能, mWrite 是数据存储器 (dmem.sv) 的写入使能。

另外新建变量 digit[31:0] = switch[15:0] + 4'b0000 + led[11:0], 前 16 位为输入的数据 (对应 16 个开关 SW[15:0]), 后 12 位为输出的数据 (后三个数码管)。将变量 digit 传入七段数码管译码器中 (mux7seg.sv)。

dMemoryDecoder.sv 源代码如下:

```

`timescale 1ns / 1ps
module dMemoryDecoder(input  logic      clk,
                      input  logic      writeEN,
                      input  logic [31:0] addr,
                      input  logic [31:0] writedata,
                      output logic [31:0] readdata,
                      input  logic      IOclock,
                      input  logic      reset,
                      input  logic      btnL,
                      input  logic      btnR,
                      input  logic [15:0] switch,
                      output logic [7:0]  an,
                      output logic [6:0]  a2g);

    logic [11:0] led;
    logic [31:0] readdata1, readdata2;
    logic [31:0] digit;
    logic pWrite, mWrite;

    assign pWrite = (addr[7] == 1'b1) ? writeEN : 0;
    assign mWrite = writeEN & (addr[7] == 1'b0);
    dmem dMemory(.clk(clk),
                  .we(mWrite),
                  .a(addr),
                  .wd(writedata),
                  .rd(readdata1));

    IO io(.clk(IOclock),
          .reset(reset),

```

```

        .pRead(addr[7]),
        .pWrite(pWrite),
        .addr(addr[3:2]),
        .pWriteData(writedata[11:0]),
        .pReadData(readdata2),
        .buttonL(btnL),
        .buttonR(btnR),
        .switch(switch),
        .led(led));

assign digit = {switch, 4'b0000, led};

mux7seg m7seg(.clk(IOclock),
              .reset(reset),
              .x(digit),
              .an(an),
              .a2g(a2g));

mux2 #(32) rdmux(readdata1, readdata2, addr[7], readdata);
endmodule

```

5.实现七段显示管译码器

使用时钟分频信号 `clkdiv` 减缓数码管的更新频率。七段显示管从数据存储译码器得到 `x[31:0]`（即 `dmdecoder` 中的 `digit[31:0]`），使用变量 `s[2:0]` 随时钟分频信号 `clkdiv` 的增加而递增，对一个特定的 `s` 值，`digit[3:0]` 可依次取得某个数码管的输出权（如 `x[3:0]`，`x[7:4]`……），并根据 `digit[3:0]` 的值改变 `a2g[6:0]` 即 `Top` 中的 `A2G[6:0]`，达到输出的目的。

另外我将 `case(digit)` 语句中增加了判断，当 `s = 3` 即 `digit` 等于从右向左数第 4 个数字时，`x[11:0]` 即计算结果是否等于 0，如果此时计算结果不为 0，则将从右向左数第 4 个数字变成“=”，否则使它为 `x[15:12]` 所表示的数（在此实验中因为最大结果为 `h'1FE`，所以 `x[15:12]` 始终为 0）。`mux7seg.sv` 源代码如下，此处判断已用红色标明：

```

`timescale 1ns / 1ps
module mux7seg(input      logic      clk,
               input      logic      reset,
               input      logic [31:0] x,
               output     logic [7:0] an,
               output     logic [6:0] a2g);

    logic [2:0] s;
    logic [3:0] digit;
    logic [19:0] clkdiv;

```

```
assign s = clkdiv[19:17];
```

```
always_comb
```

```
case(s)
```

```
0: digit = x[3:0];  
1: digit = x[7:4];  
2: digit = x[11:8];  
3: digit = x[15:12];  
4: digit = x[19:16];  
5: digit = x[23:20];  
6: digit = x[27:24];  
7: digit = x[31:28];  
default: digit = x[3:0];
```

```
endcase
```

```
always_comb
```

```
case(s)
```

```
0: an = 8'b1111_1110;  
1: an = 8'b1111_1101;  
2: an = 8'b1111_1011;  
3: an = 8'b1111_0111;  
4: an = 8'b1110_1111;  
5: an = 8'b1101_1111;  
6: an = 8'b1011_1111;  
7: an = 8'b0111_1111;  
default: an = 8'b1111_1110;
```

```
endcase
```

```
always @(posedge clk or posedge reset)
```

```
begin
```

```
if(reset == 1)
```

```
    clkdiv <= 0;
```

```
else
```

```
    clkdiv <= clkdiv+1;
```

```
end
```

```
always_comb
```

```
begin
```

```
if (s == 3 & x[11:0] != 0)
```

```
    a2g = 7'b0110111;
```

```
else
```

```
    case(digit)
```

```
        'h0: a2g = 7'b1000000;
```

```
        'h1: a2g = 7'b1111001;
```

```

        'h2: a2g = 7'b0100100;
        'h3: a2g = 7'b0110000;
        'h4: a2g = 7'b0011001;
        'h5: a2g = 7'b0010010;
        'h6: a2g = 7'b0000010;
        'h7: a2g = 7'b1111000;
        'h8: a2g = 7'b0000000;
        'h9: a2g = 7'b0010000;
        'hA: a2g = 7'b0001000;
        'hB: a2g = 7'b0000011;
        'hC: a2g = 7'b1000110;
        'hD: a2g = 7'b0100001;
        'hE: a2g = 7'b0000110;
        'hF: a2g = 7'b0001110;
        default: a2g = 7'b1000000;
    endcase
end
endmodule

```

三、【仿真截图】

1.增加 andi, ori 和 bne 指令后, 执行指令文件 memfile.dat (书上测试代码)

(1)memfile.dat 内容

```


20020005
2003000c
2067fff7
00e22025
00642824
00a42820
10a7000a
0064202a
10800001
20050000
00e2202a
00853820
00e23822
ac670044
8c020050
08000011
20020001


```


ac020054

#	Assembly	Description	Address	Machine
main:	addi \$2, \$0, 5	# initialize \$2 = 5	0	20020005
	addi \$3, \$0, 12	# initialize \$3 = 12	4	2003000c
	addi \$7, \$3, -9	# initialize \$7 = 3	8	2067fff7
	or \$4, \$7, \$2	# \$4 = (3 OR 5) = 7	c	00e22025
	and \$5, \$3, \$4	# \$5 = (12 AND 7) = 4	10	00642824
	add \$5, \$5, \$4	# \$5 = 4 + 7 = 11	14	00a42820
	beq \$5, \$7, end	# shouldn't be taken	18	10a7000a
	slt \$4, \$3, \$4	# \$4 = 12 < 7 = 0	1c	0064202a
	beq \$4, \$0, around	# should be taken	20	10800001
	addi \$5, \$0, 0	# shouldn't happen	24	20050000
around:	slt \$4, \$7, \$2	# \$4 = 3 < 5 = 1	28	00e2202a
	add \$7, \$4, \$5	# \$7 = 1 + 11 = 12	2c	00853820
	sub \$7, \$7, \$2	# \$7 = 12 - 5 = 7	30	00e23822
	sw \$7, 68(\$3)	# [80] = 7	34	ac670044
	lw \$2, 80(\$0)	# \$2 = [80] = 7	38	8c020050
	j end	# should be taken	3c	08000011
	addi \$2, \$0, 1	# shouldn't happen	40	20020001
end:	sw \$2, 84(\$0)	# write mem[84] = 7	44	ac020054

(2)仿真截图

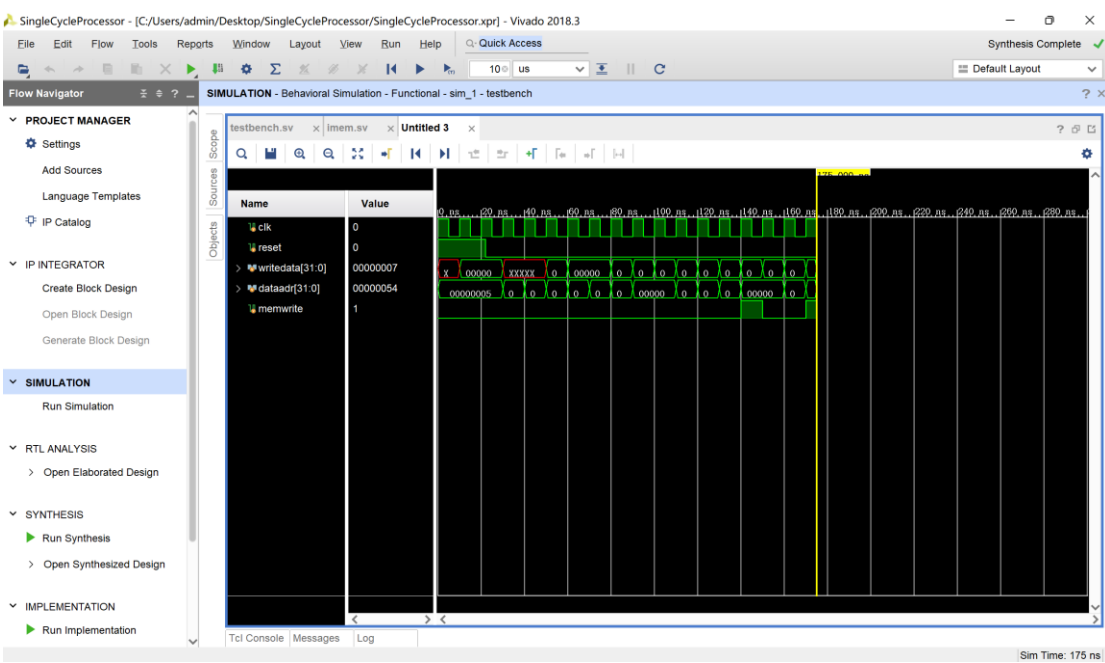

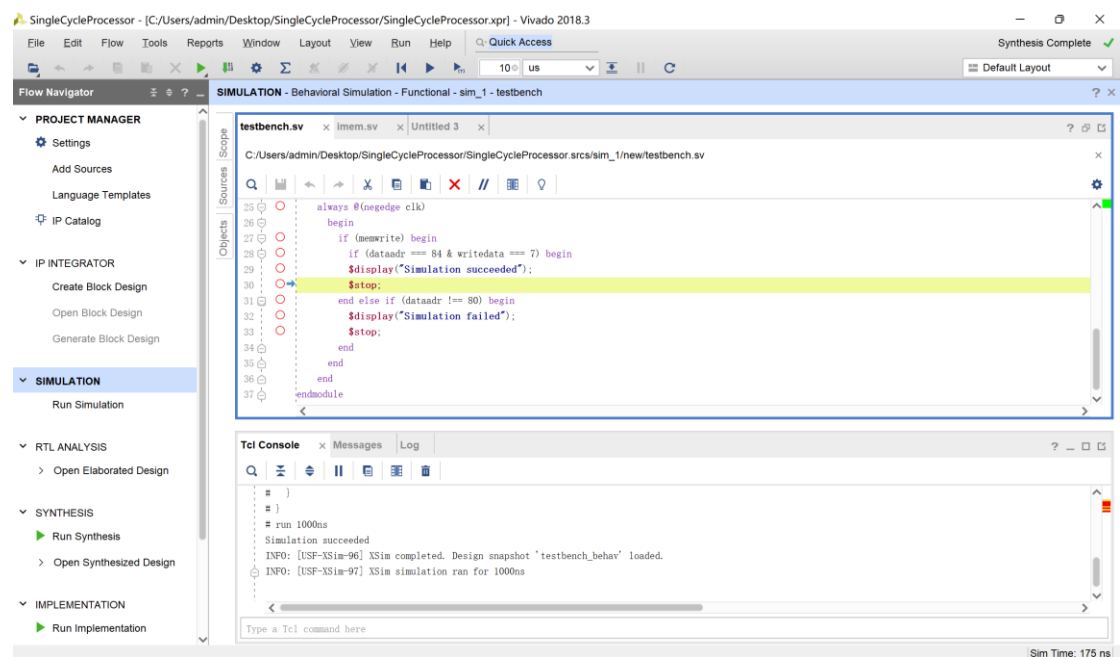

2.增加 andi, ori 和 bne 指令后，执行指令文件 memfile1.dat（课件 I/O 接口的测试代码）

(1)memfile1.dat 内容

```

20020005
34440007
30450004
14a00001
20040001
ac040054


```

```

main:    addi $2, $0, 5      # initialize $2 = 5
         ori  $4, $2, 7      # 101 or 111 = 111 ($4)
         andi $5, $2, 4      # 101 and 100 = 100 ($5)
         bne  $5, $0, end    # should be taken
         addi $4, $0, 1      # shouldn't happen $4 = 1
end:     sw  $4, 84($0)     # write mem[84] = 7

```

(2)仿真截图

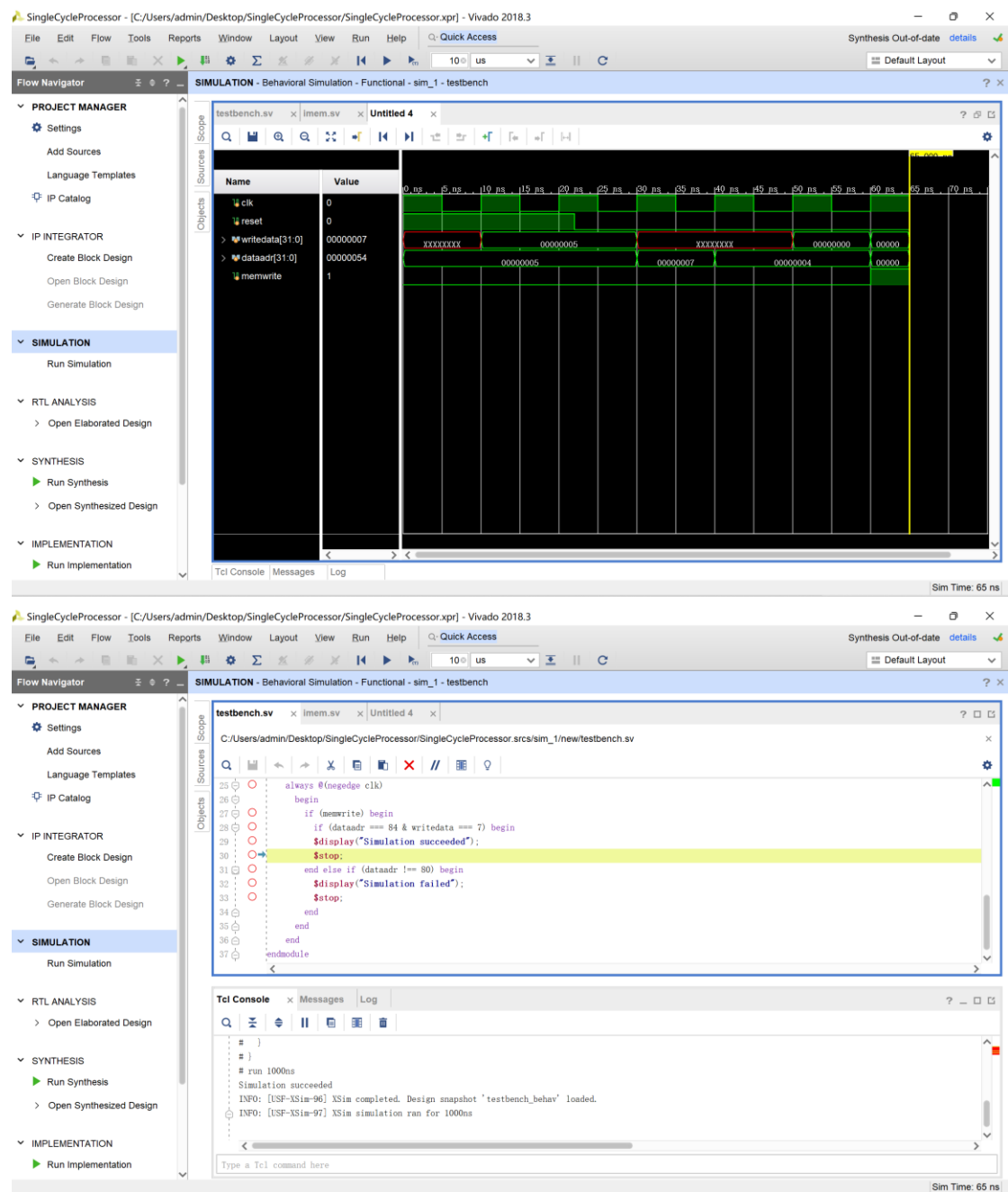

3.增加 I/O 接口后，执行 memfile2.dat 文件（即课件中的 I/O 测试代码）

(1)memfile2.dat 内容

20100000
ac100080
8c110080
32320002

1240fffd
8c130088
8c14008c
0293a820
8c110080
32320001
1240fffd
ac150084
08000002


两个16进制数相加的测试汇编代码：

```
main:
    addi $s0, $0, 0
    sw   $s0, 0x80($0)
chkSwitch:
    lw   $s1, 0x80($0)
    andi $s2, $s1, 0x2
    beq  $s2, $0, chkSwitch
    lw   $s3, 0x88($0)
    lw   $s4, 0x8C($0)
    add  $s5, $s4, $s3
chkLED:
    lw   $s1, 0x80($0)
    andi $s2, $s1, 0x1
    beq  $s2, $0, chkLED
    sw   $s5, 0x84($0)
    j    chkSwitch
```

20100000
ac100080
8c110080
32320002
1240fffd
8c130088
8c14008c
0293a820
8c110080
32320001
1240fffd
ac150084
08000002


【注】还需要扩展andi指令

(2)仿真截图

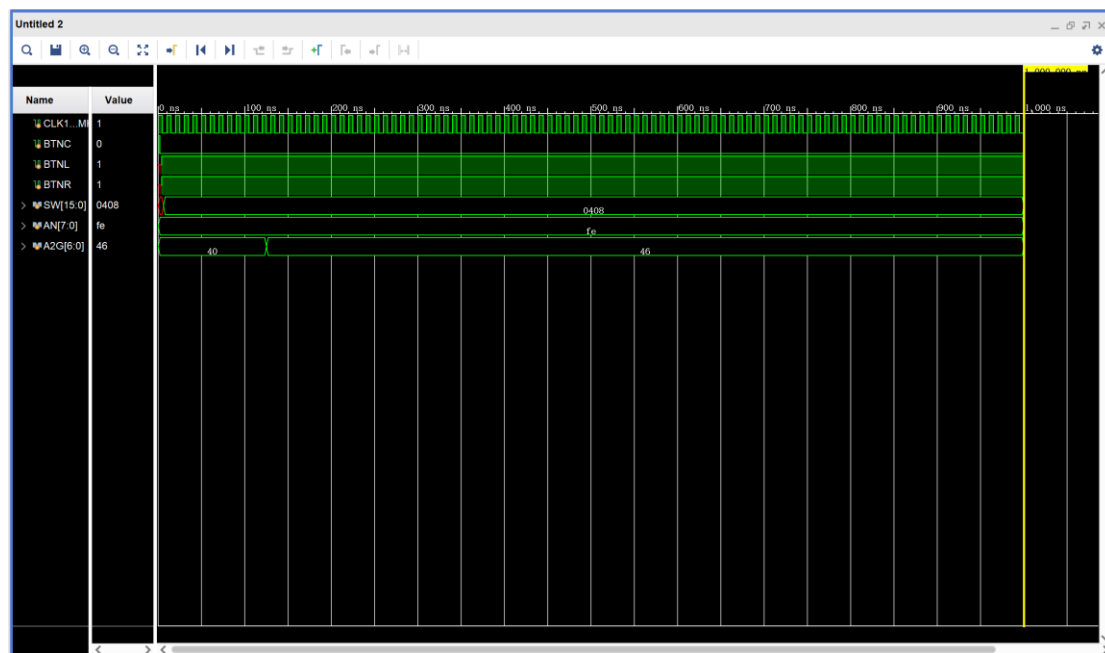


四、【实验开发板照片】

1: $12+34=36$

 

此时按下 BTNC 和 BTNL，清零后，等号也变回 0:

 

2: $d6+f8=1ce$

